
Master ACSI
Architectures pour le
Traitement Numérique

Cours Habib MEHREZ

Laboratoire d'Informatique de Paris 6, Université Pierre et Marie Curie
4, place Jussieu, 75252 Paris cedex 5



ADDITION

- Opérateurs arithmétiques
- Algorithmes et architectures pour l'addition
- Additif: optimisation des chemins de données arithmétiques par l'utilisation de l'arithmétique redondante



ADDITION

Opérateurs arithmétiques



Codage des nombres

a_n	a_{n-1}	a_{n-2}	a_0	a_{-1}	a_{-2}	a_{-m}
Bit de Signe	n bits: Partie entière					m bits: Partie fractionnaire				

● Signe et grandeur

$$A = (-1)^{a_n} \sum_{i=-m}^{i=n-1} a_i 2^i$$

● Complément à 1

$$A = -a_n \sum_{i=-m}^{i=n-1} (1 - a_i) 2^i + (1 - a_n) \sum_{i=-m}^{i=n-1} a_i 2^i$$

● Complément à 2

$$A = -a_n 2^n + \sum_{i=-m}^{i=n-1} a_i 2^i$$



Codage des nombres (ex sur n=3 bits)

Signe et grandeur	Complément à 1	Complément à 2
+3=011	+3=011	+3=011
+2=010	+2=010	+2=010
+1=001	+1=001	+1=001
+0=000	+0=000	+0=000
-0=100	-0=111	-1=111
-1=101	-1=110	-2=110
-2=110	-2=101	-3=101
-3=111	-3=100	-4=100
$-2^{n-1}+1 \leq A \leq 2^{n-1}-1$	$-2^{n-1}+1 \leq A \leq 2^{n-1}-1$	$-2^{n-1} \leq A \leq 2^{n-1}-1$



Codage des nombres

Passage d'une représentation à une autre

● Signe et grandeur

$$\begin{aligned} A &= 0 a_{n-1} a_{n-2} \dots a_1 a_0 a_{-1} a_{-2} \dots a_{-m} \\ -A &= 1 a_{n-1} a_{n-2} \dots a_1 a_0 a_{-1} a_{-2} \dots a_{-m} \end{aligned}$$

● Complément à 1

$$\begin{aligned} A_1 &= 0 a_{n-1} \dots a_0 \dots a_{-m} \\ -A_1 &= 1 (1-a_{n-1}) \dots (1-a_0) \dots (1-a_{-m}) \end{aligned}$$

● Complément à 2

$$\begin{aligned} A_2 &= 0 a_{n-1} \dots a_0 \dots a_{-m} \\ -A_2 &= 1 (1-a_{n-1}) \dots (1-a_0) \dots (1-a_{-m}) + 2^{-m} \end{aligned}$$




$$-A_2 = -A_1 + 2^{-m}$$




Opérateur de complémentation à 1

Opérateur simple

 


Complémenteur à 1 avec commande

 

Opérateurs de complémentation à 2

Premier algorithme

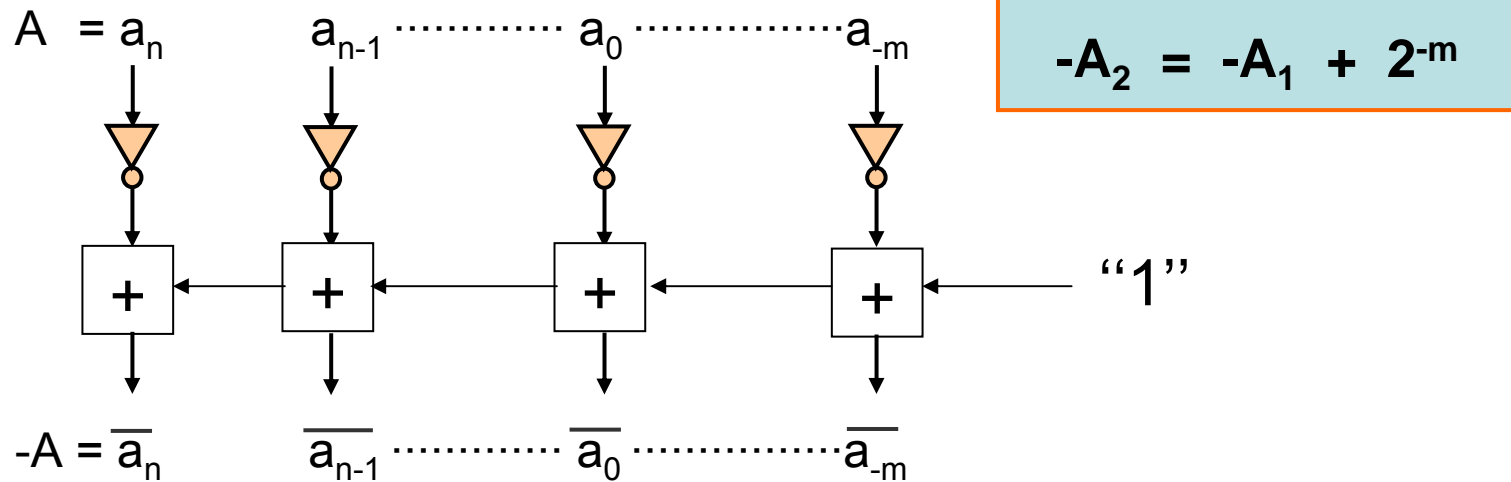

Deuxième algorithme

Exemple:

$A = 4 : 0 \ 1 \ 0 \ 0$


$-A = -4 : 1 \ 1 \ 0 \ 0$

En commençant par les LSB, on garde tous les bits jusqu'au premier « 1 » rencontré inclus, puis on complémente tous les bits suivants.



Opérateurs de complémentation à 2

Complémenteur à 2 Série

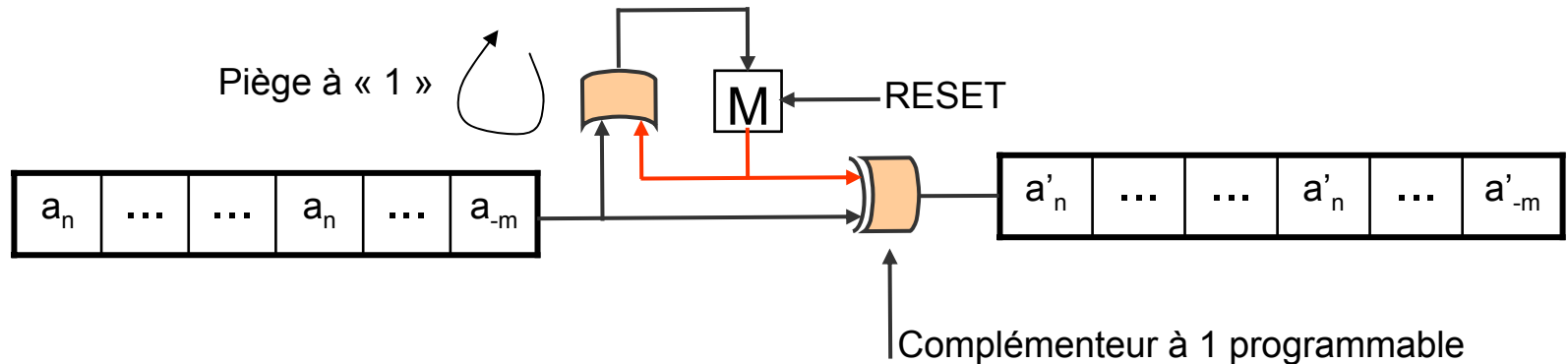

- M est initialisé à « 0 »
- Tous les $a_i=0$ passent, le premier « 1 » = 1
- Le premier « 1 » sera piégé => complémenter tous les a_i suivants

$$M_{i+1} \leftarrow M_i \text{ OR } a_i$$

$$\text{Si } M_i \leftarrow 1 \text{ alors } M_{i+1} \leftarrow 1 \text{ qlq } a_i$$




Opérateurs de complémentation à 2


Complémenteur à 2 Parallèle à propagation

Surface $\sim O(N)$

Temps $\sim O(N)$

 

 Complémenteur à 2 Rapide (anticipation des commandes)




Opérateurs de complémentation à 2

Complémentaire à 2 sur N bits

Surface $\sim O(N)$


Temps $\sim O(N)$

 

Complémentaire à 2 version plus rapide

Surface $\sim O(N \cdot \log(N))$

Temps $\sim O(\log(N))$

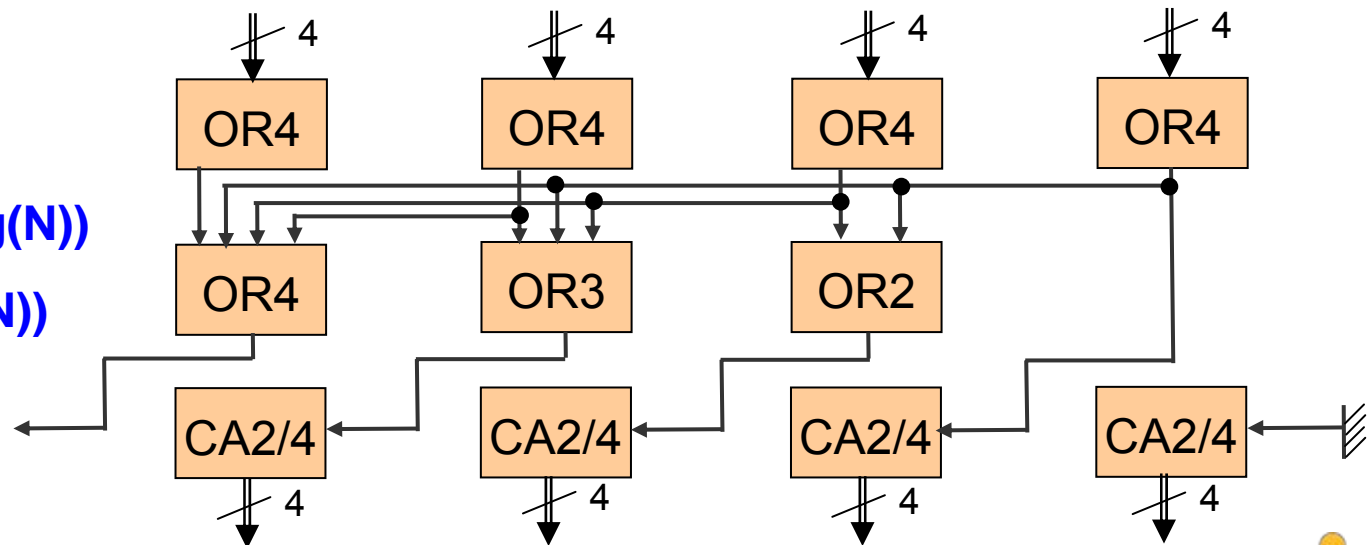

Opérateurs arithmétiques

Additionneur en complément à 2

Les 2 opérandes doivent être codés sur le même nombre de bits, sinon, on fait une extension de signe.

Extension de signe

Exemple:

A = 0011 -> 3

B = 1100 -> -4

$$\begin{array}{r} A+B \quad 0 \ 0 \ 1 \ 1 \\ \quad \quad 1 \ 1 \ 0 \ 0 \\ \hline -1 = 1 \ 1 \ 1 \ 1 \end{array}$$

A = 00011 -> 5bits

B = 1100 -> 4bits

$$\begin{array}{r} A+B \quad 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \\ \quad \quad ? \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \\ \hline +15 = 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \end{array} \qquad \begin{array}{r} \quad \quad 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \\ \quad \quad 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \\ \hline -1 = 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \end{array}$$

Résultat Faux !!

Résultat Bon !!





Opérateurs arithmétiques

● Problème de dépassement de capacité (overflow)


A												
+		1	0	0	1	-7		0	1	0	0	4
B		1	0	0	0	-8		0	1	0	1	5
=S		0	0	0	1	+1		1	0	0	1	-7
  
$$OV = S_A S_B S'_R + S'_A S'_B S_R = R_{n-1} \oplus R_n$$



Opérateurs d'addition

Additionneur complet

 


$$a_i + b_i + r_{i-1} = s_i + 2r_i$$

$$s_i = (a_i \oplus b_i) \oplus r_{i-1}$$

$$r_i = (a_i \oplus b_i)r_{i-1} + a_i b_i$$


$$r_i = a_i \cdot r_{i-1} + b_i \cdot r_{i-1} + a_i \cdot b_i$$

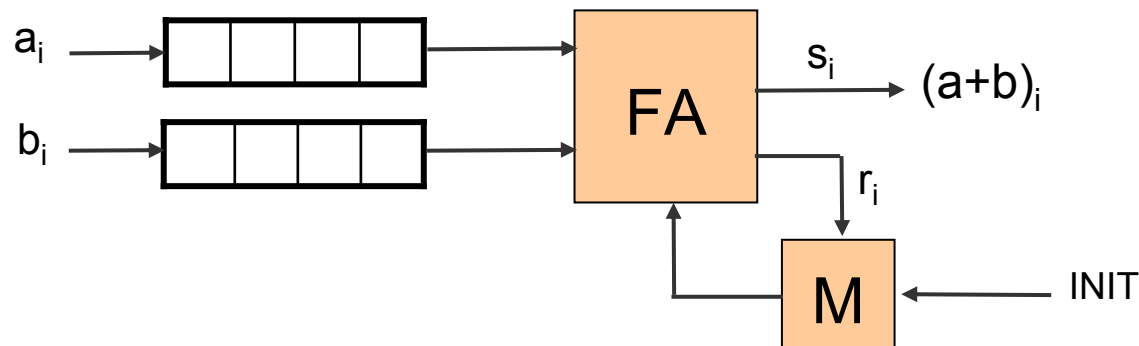Additionneur série à retenue sauvegardée (CSA)




Opérateurs d'addition

Subtracteur série

 

Additionneur/Subtracteur série

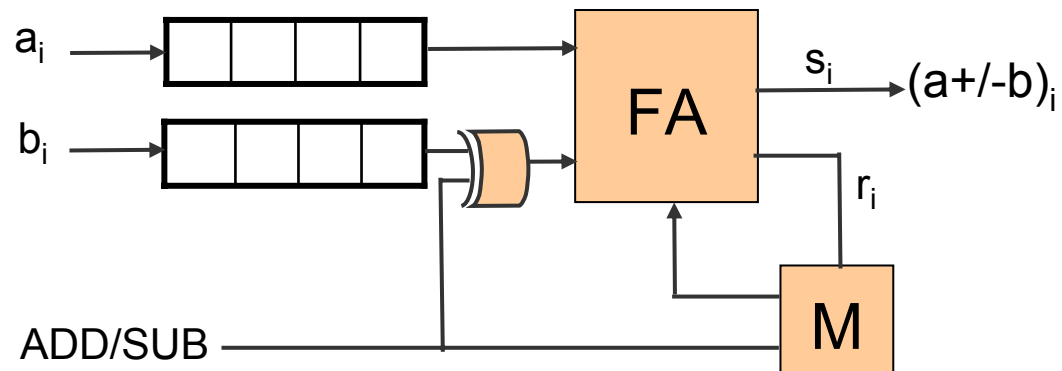


ADDITION

Algorithmes et architectures




Addition à propagation de retenue

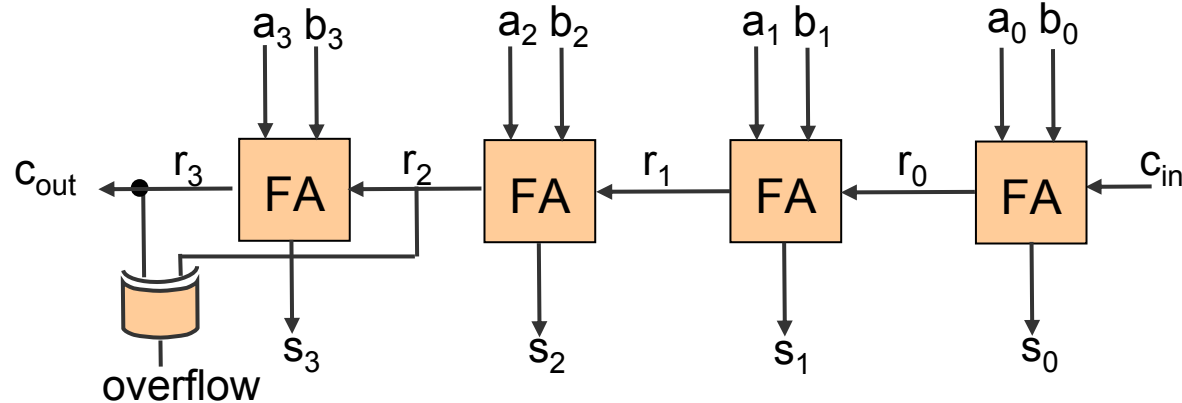● Additionneur parallèle à retenues propagées « Ripple carry »



Temps	$O(N)$
Surface	$O(N)$

● Additionneur/Substracteur parallèle

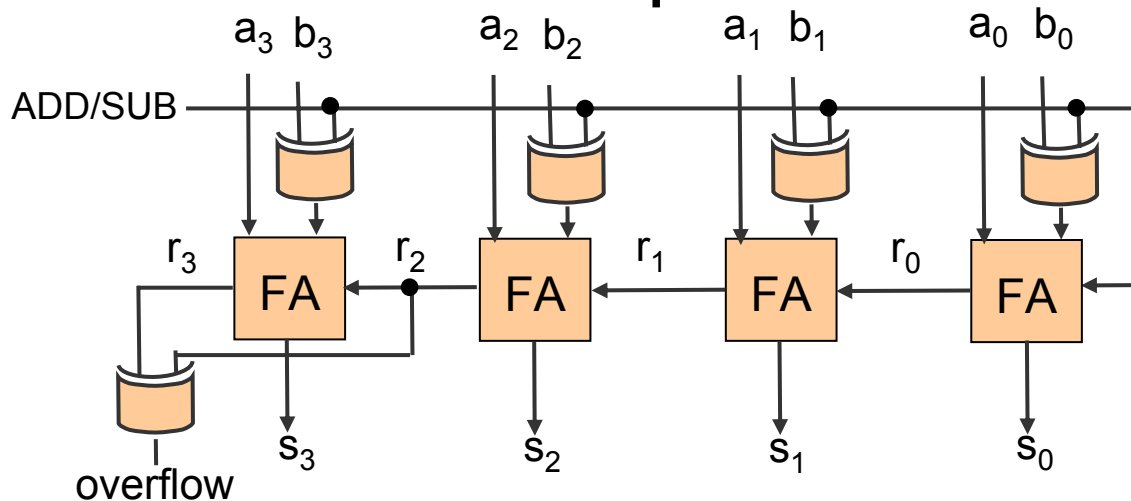

Addition à reports anticipés

$$S_i = (A_i \oplus B_i) \oplus R_{i-1} \quad R_i = (A_i \oplus B_i)R_{i-1} + A_i B_i$$

On pose: $P_i = A_i \oplus B_i$ $G_i = A_i \cdot B_i$

D'où: $S_i = P_i \oplus R_{i-1}$ $R_i = G_i + P_i R_{i-1}$

On va exprimer les R_i en fonction des P_i et G_i

$$S_{i+1} = P_i \oplus R_i$$

$$R_{i+1} = G_{i+1} + P_{i+1} R_i = G_{i+1} + P_{i+1} (G_i + P_i R_{i-1}) = G_{i+1} + P_{i+1} G_i + P_{i+1} P_i R_{i-1}$$

$$S_{i+2} = P_{i+1} \oplus R_{i+1}$$


$$R_{i+2} = G_{i+2} + P_{i+2} R_{i+1} = G_{i+2} + P_{i+2} (G_{i+1} + P_{i+1} R_i) = G_{i+2} + P_{i+2} G_{i+1} + P_{i+2} P_{i+1} G_i + P_{i+2} P_{i+1} R_{i-1}$$

$$S_{i+3} = P_{i+2} \oplus R_{i+2}$$


$$R_{i+3} = G_{i+3} + P_{i+3} R_{i+2} = G_{i+3} + P_{i+3} G_{i+2} + P_{i+3} P_{i+2} R_{i+1} + P_{i+3} P_{i+2} P_{i+1} G_i + P_{i+3} P_{i+2} P_{i+1} R_{i-1}$$



Addition à reports anticipés

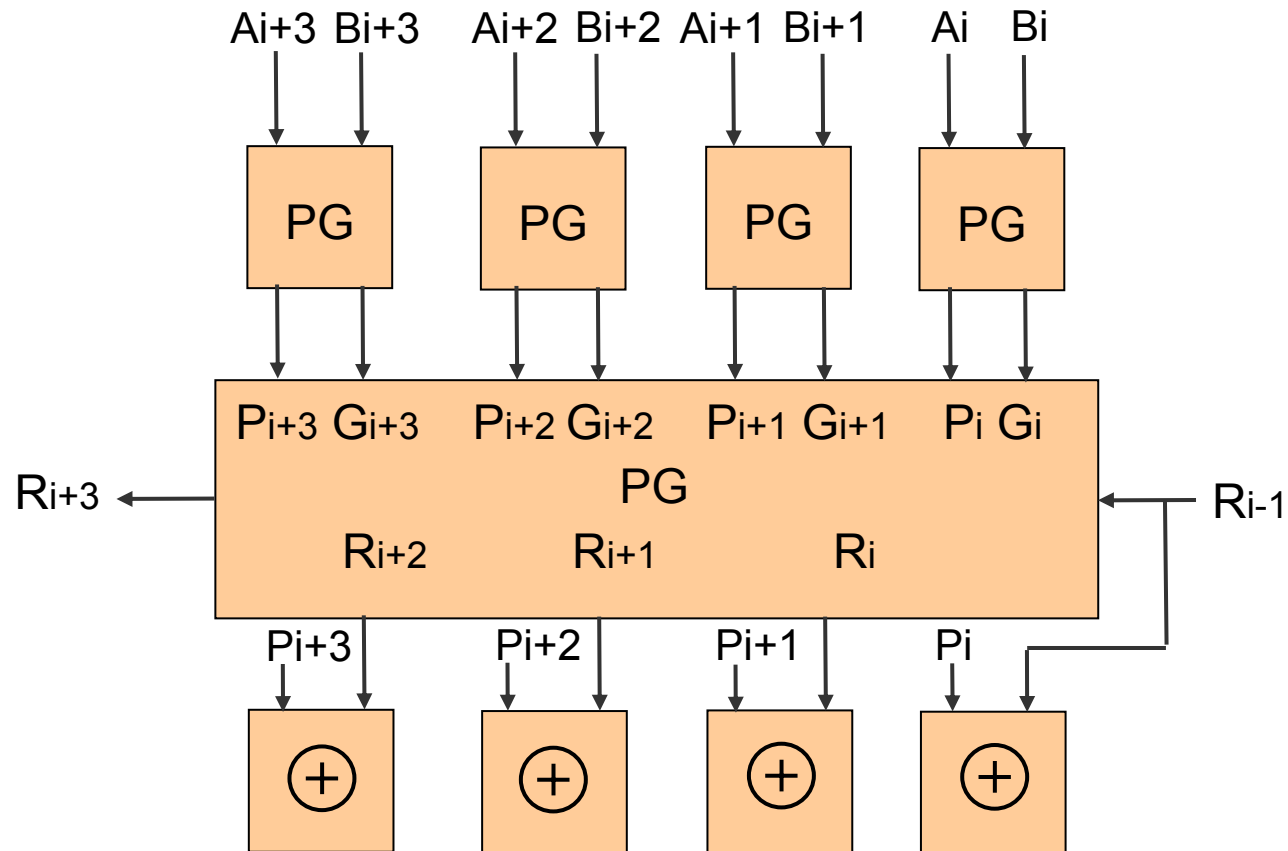

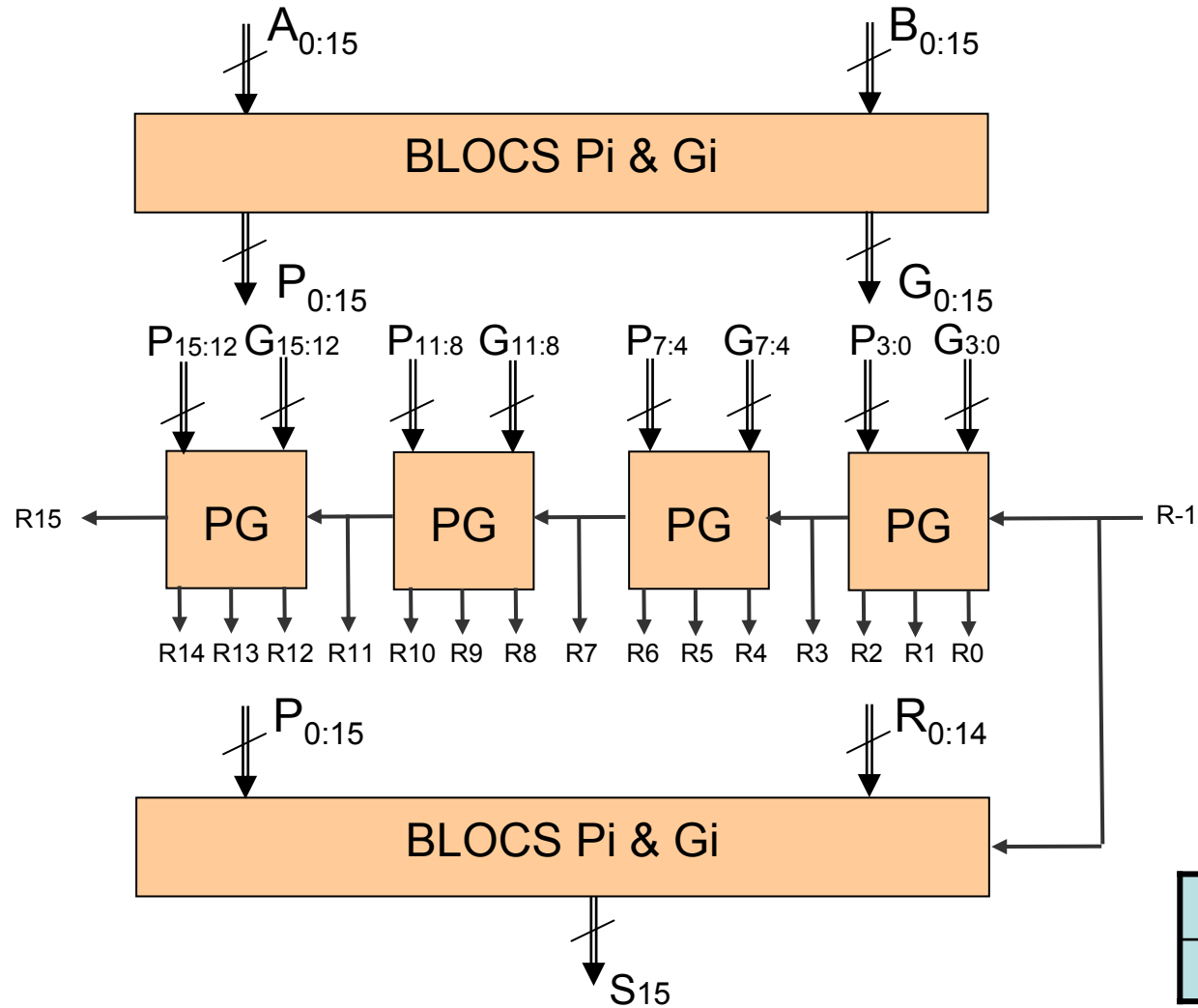Addition à reports anticipés sur N bits séries



Temps	$O(n)$
Surface	$O(n)$



Addition à reports anticipés

$$S_{i+3} = P_{i+2} \oplus R_{i+2}$$

$$R_{i+3} = G_{i+3} + P_{i+3}R_{i+2} = G_{i+3} + P_{i+3}G_{i+2} + P_{i+3}P_{i+2}G_{i+1} + P_{i+3}P_{i+2}P_{i+1}G_i + P_{i+3}P_{i+2}P_{i+1}P_iR_{i-1}$$

$$R_3 = G_3 + P_3G_2 + P_3P_2G_1 + P_3P_2P_1G_0 + P_3P_2P_1P_0R_{-1}$$

$$R_7 = G_7 + P_7G_6 + P_7P_6G_5 + P_7P_6P_5G_4 + P_7P_6P_5P_4R_3$$

$$R_{11} = G_{11} + P_{11}G_{10} + P_{11}P_{10}G_9 + P_{11}P_{10}P_9G_8 + P_{11}P_{10}P_9P_8R_7$$

$$R_{15} = G_{15} + P_{15}G_{14} + P_{15}P_{14}G_{13} + P_{15}P_{14}P_{13}G_{12} + P_{15}P_{14}P_{13}P_{12}R_{11}$$

$$R_3 = G_{3,0} + P_{3,0}R_{-1}$$

$$R_7 = G_{7,4} + P_{7,4}R_3$$

$$R_{11} = G_{11,8} + P_{11,8}R_7$$

$$R_{15} = G_{15,12} + P_{15,12}R_{11}$$

$$R_3 = G_{3,0} + P_{3,0}R_{-1}$$


$$R_7 = G_{7,4} + P_{7,4}(G_{3,0} + P_{3,0}R_{-1})$$

$$R_{11} = G_{11,8} + P_{11,8}(G_{7,4} + P_{7,4}(G_{3,0} + P_{3,0}R_{-1}))$$

$$R_{15} = G_{15,12} + P_{15,12}(G_{11,8} + P_{11,8}(G_{7,4} + P_{7,4}(G_{3,0} + P_{3,0}R_{-1})))$$



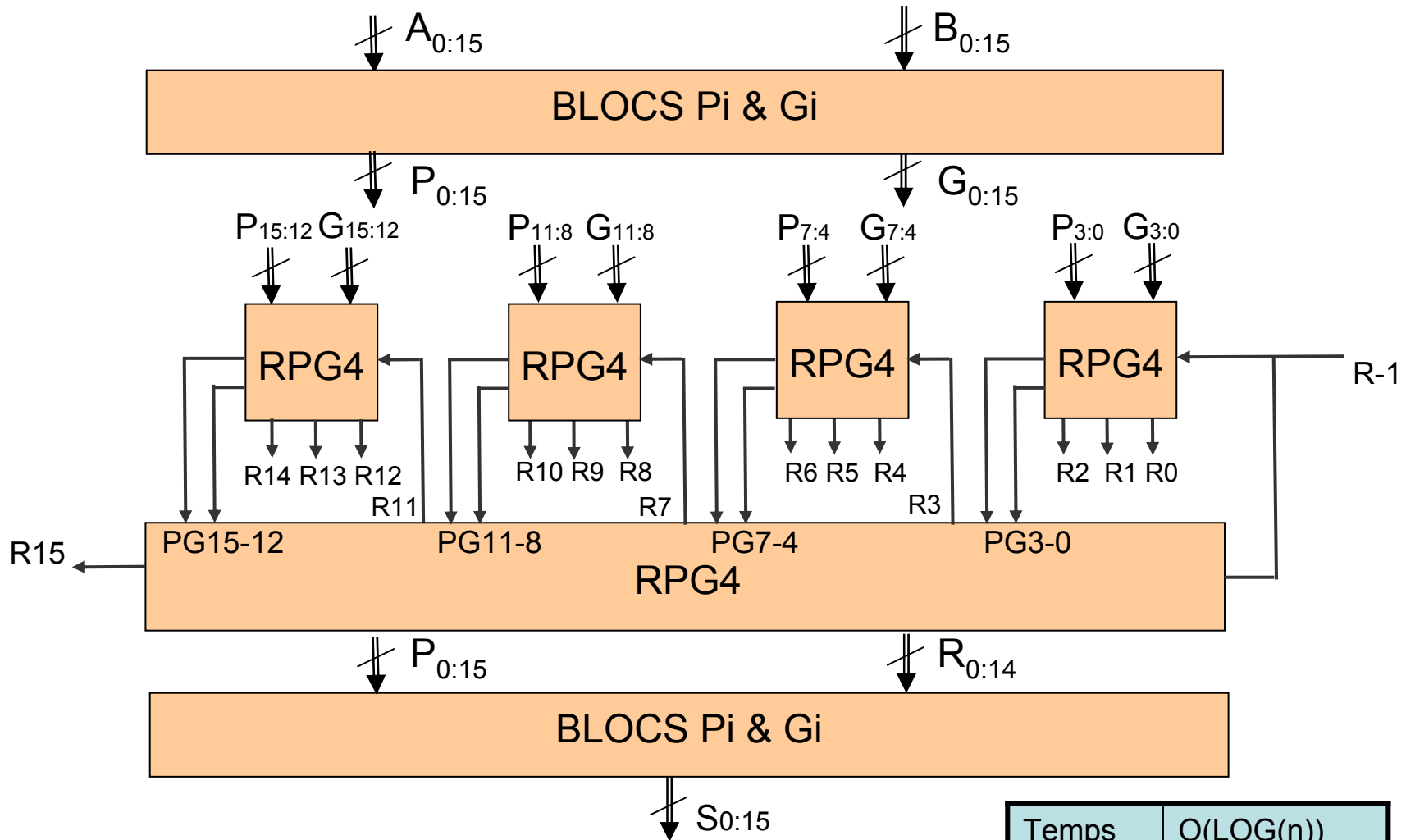Addition à reports anticipés sur N bits parallèles




Temps	$O(\text{LOG}(n))$
Surface	$O(n)$




Accélération de la retenue



Absorption

 

Generation

 


Propagation

  


Accélération de la retenue

 
- Calcul de P&G en fonction de deux bits de même poids



 
- Calcul de la somme et de la retenue à partir de $P_i G_i$



- Calcul de P&G en fonction de P_i & G_i

 


Recurrence SOLVER (Sklansky)

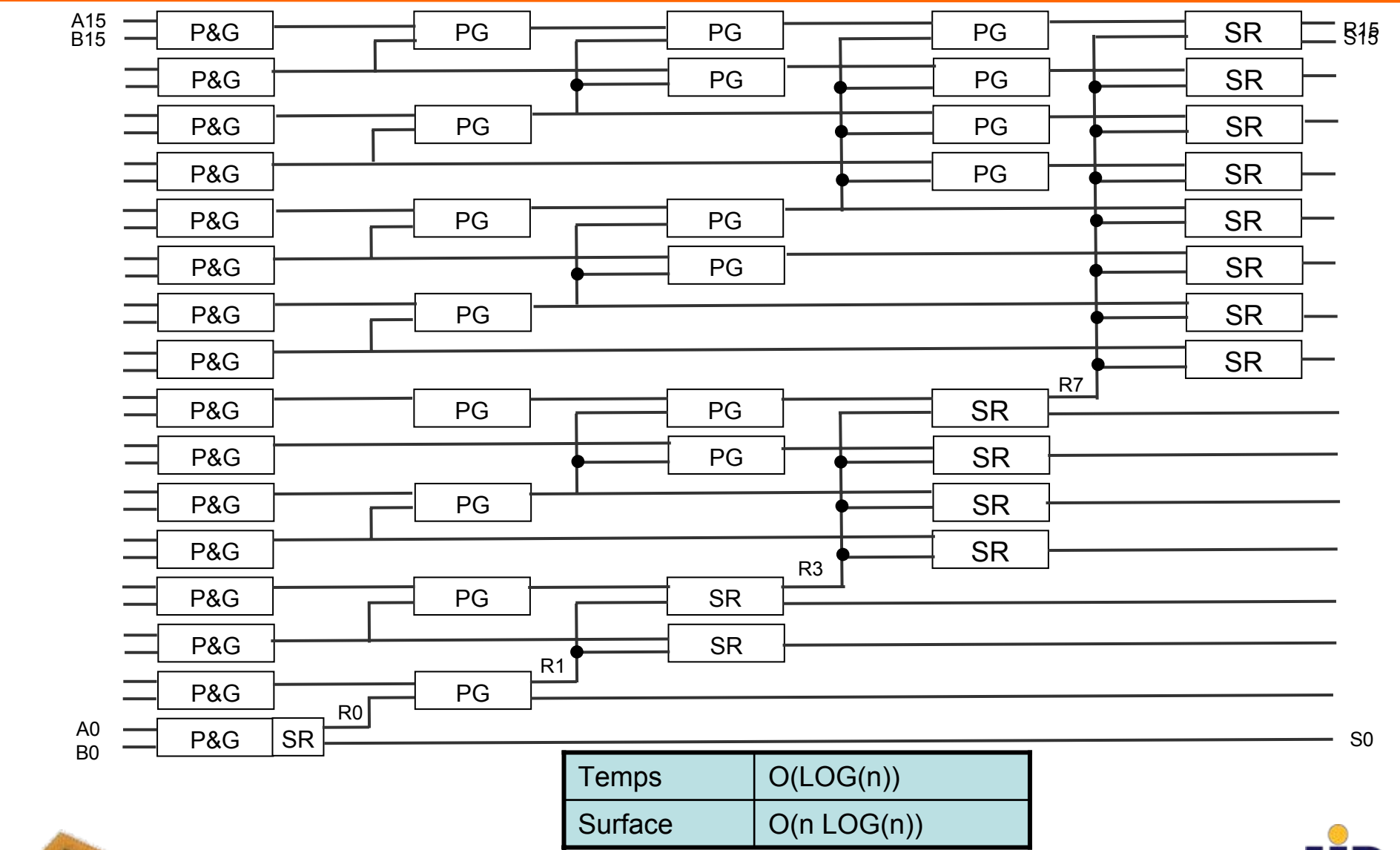

Additionneur à saut de retenue

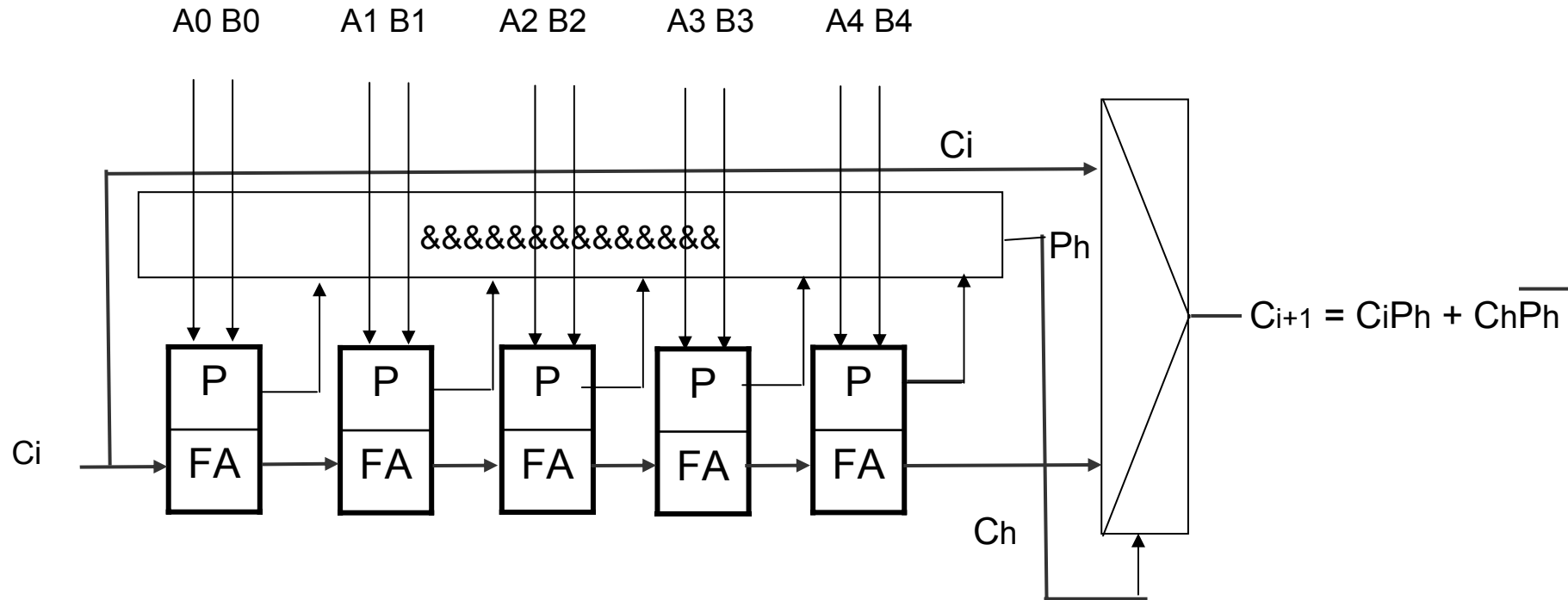
Principe de l'additionneur à saut de retenue



Ph: Propagation du bloc d'additionneur




Additionneur à saut de retenue

 

Temps	$O(\sqrt{n})$
Surface	$O(n)$



Additionneur à saut de retenue

 

On considère p blocs sur k bits, soit $N = p \cdot k$

$$T_p = k \cdot t_{FA} + (p-2)t_{Mux} + k t_{FA} = 2 \cdot k \cdot t_{FA} + (p-2)t_{Mux} \quad \text{Or } p = N/k$$

$$\Rightarrow T_p = 2 \cdot k \cdot t_{FA} + (N/k - 2)t_{Mux} \quad \Rightarrow T_p'(k) = 2 \cdot t_{FA} - N/k^2 \cdot t_{Mux}$$


$$T_p'(k) = 0 \Rightarrow k_0 = \sqrt{N \cdot t_{Mux} / 2 \cdot t_{FA}}$$

$$\Rightarrow T_{pmin} = 2 \cdot k_0 \cdot t_{FA} + (N/k_0 - 2)t_{Mux}$$




Addition à retenue conditionnelle (*Carry select adder*)

Principe

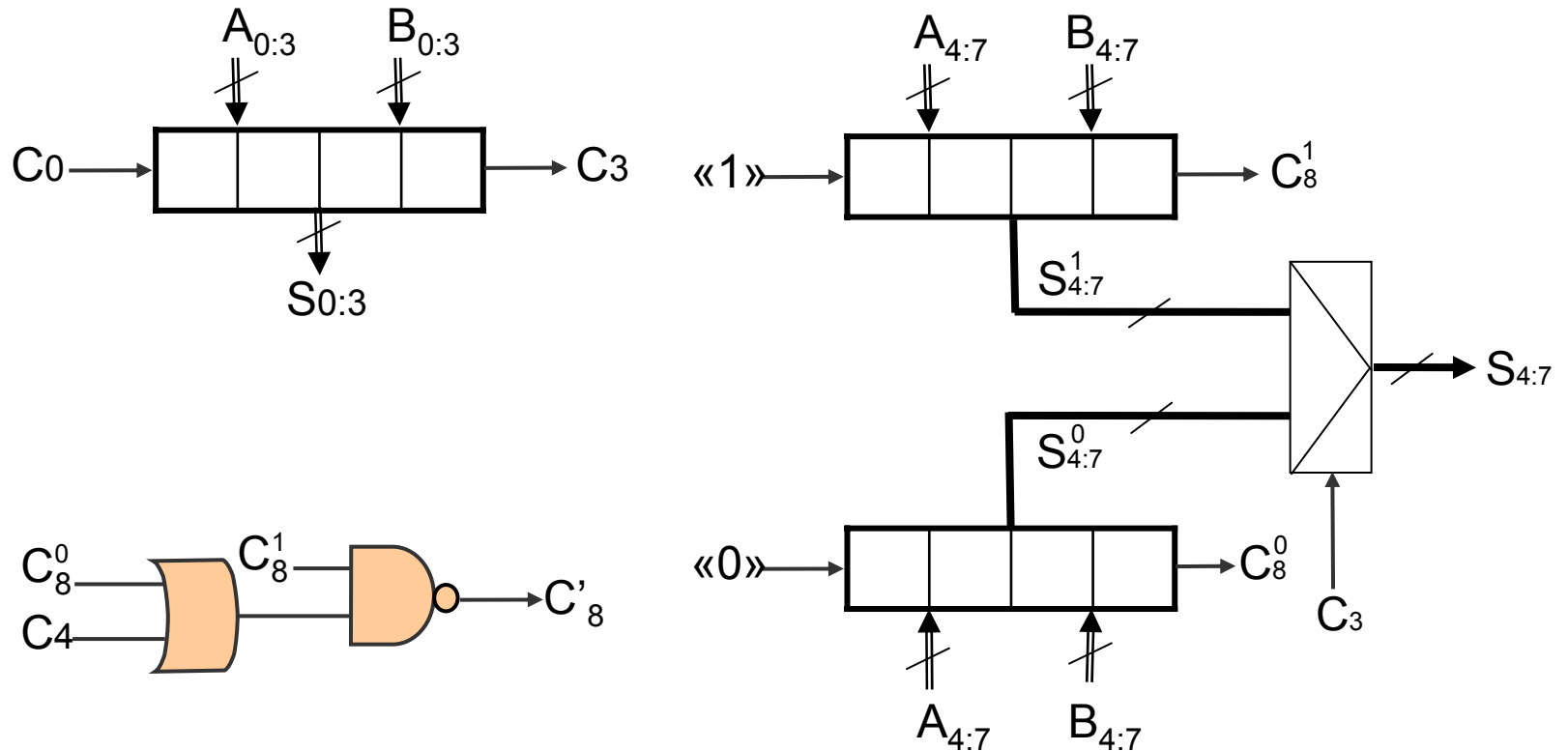

Addition à retenue conditionnelle (Carry select adder)


Additionneur 32 bits

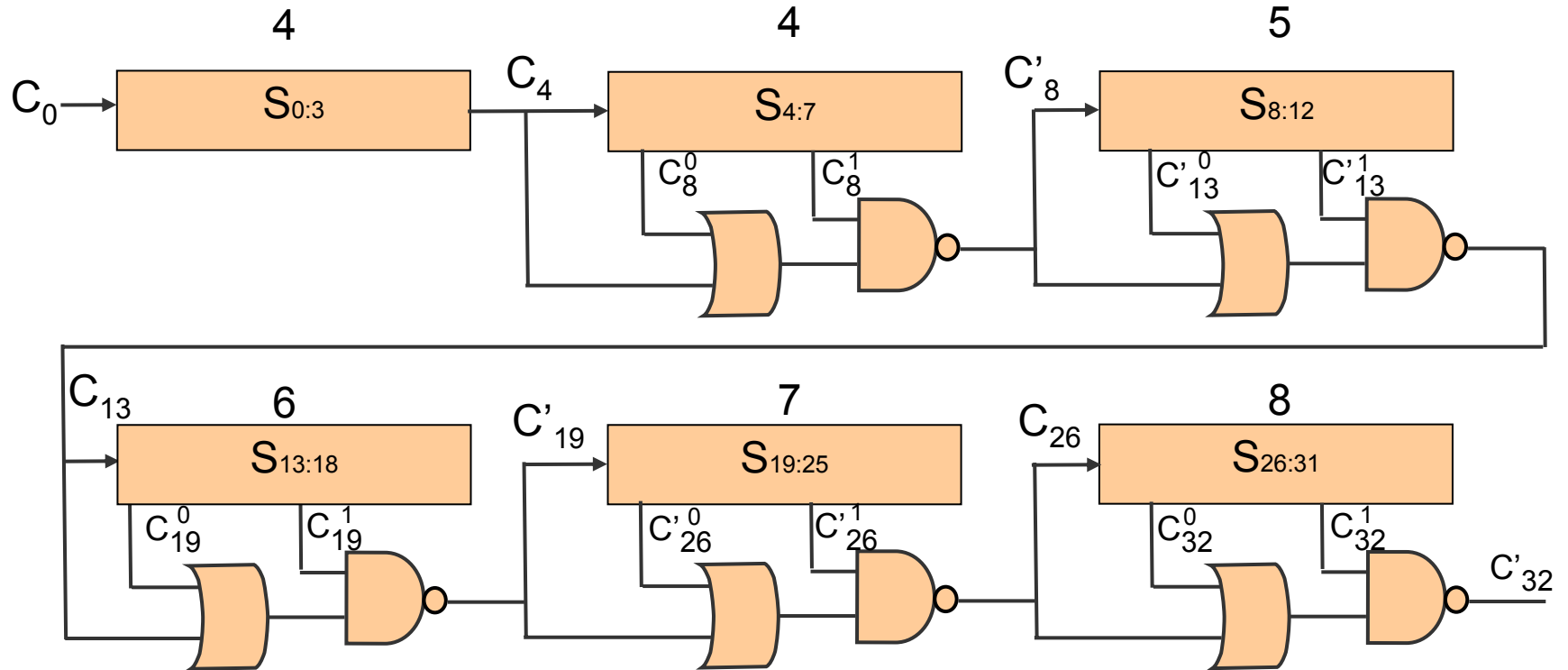

Temps	$O(\sqrt{n})$
Surface	$O(n)$




Addition à selection de retenue

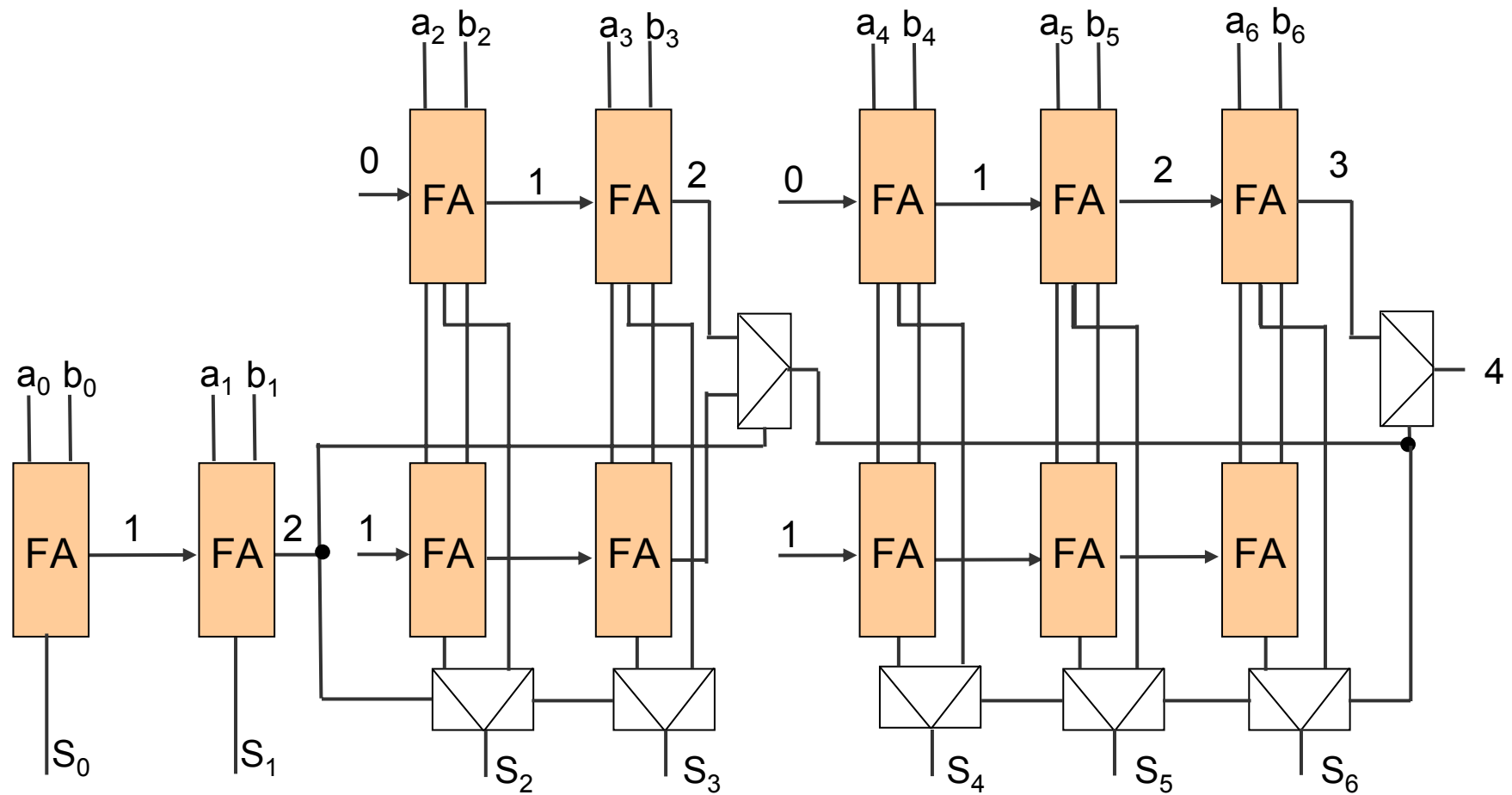


Temps	$O(\sqrt{n})$
Surface	$O(N)$



Addition à selection de retenue

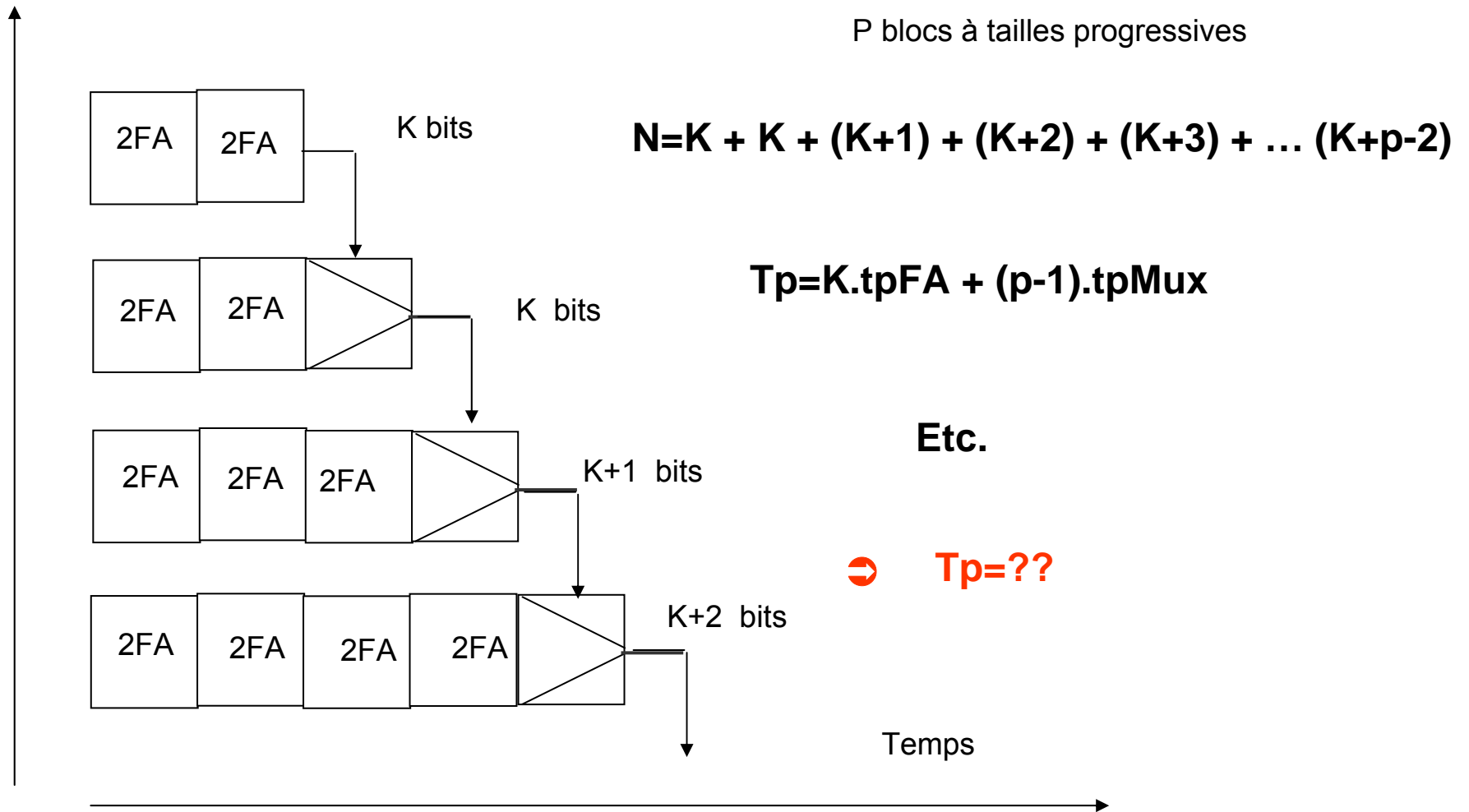

Propagation de type MANCHESTER

 


$$\overline{\overline{R_i}} = R_i + P_i \overline{R_{i-1}}$$

$$\overline{\overline{S_i}} = P_i \oplus \overline{R_{i-1}}$$



Propagation de type MANCHESTER

Exemple sur 4 bits

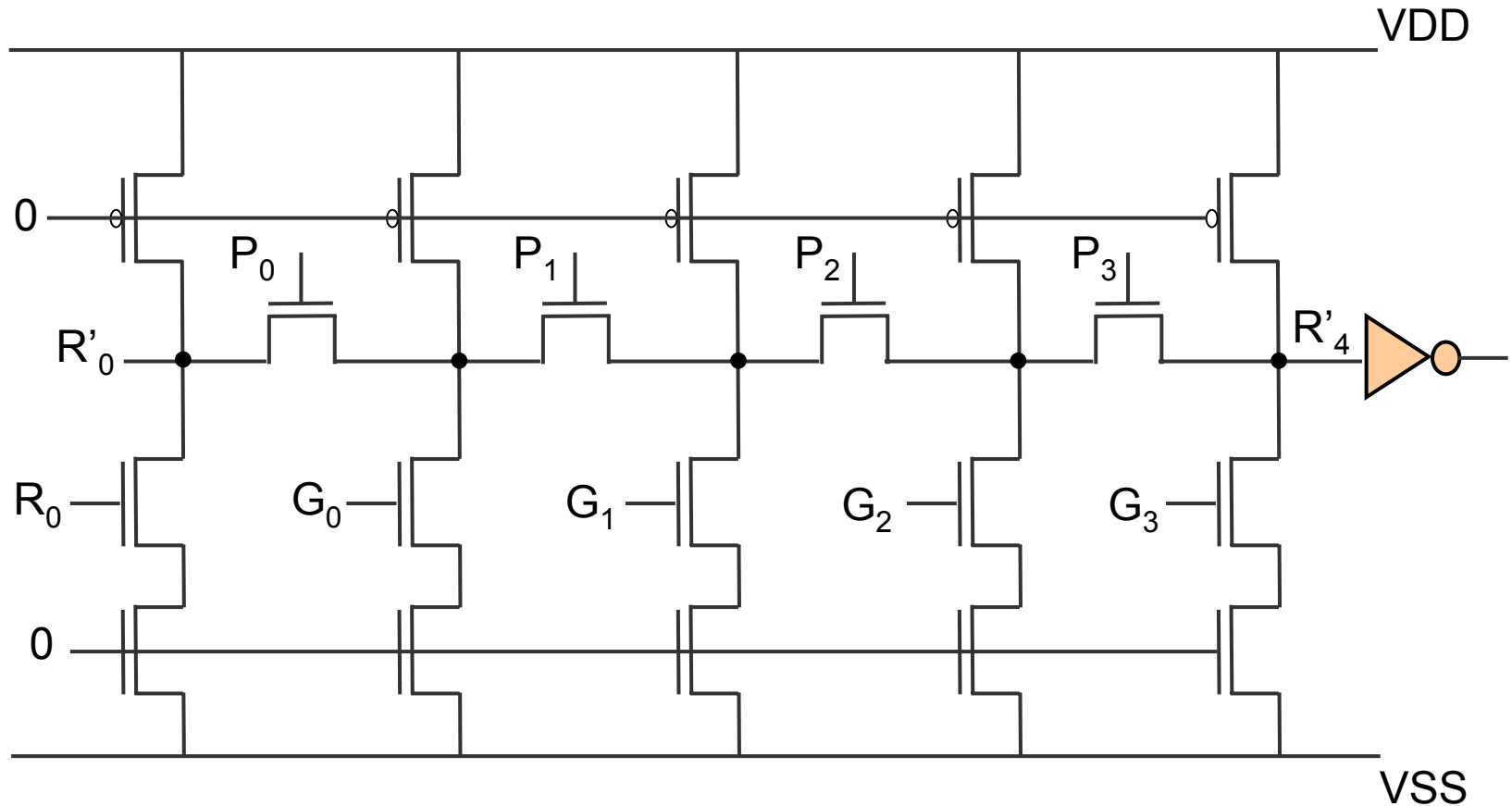

Conclusions

Additionneur	Temps	Surface
Additionneur à propagation de retenue	$O(n)$	$O(n)$
Additionneur à sélection de retenue	$O(\sqrt{n})$	$O(n)$
Additionneur à saut de retenue	$O(\sqrt{n})$	$O(n)$
Additionneur recurrence SOLVER (Sklansky)	$O(\log(n))$	$O(n \cdot \log(n))$
Additionneur à report anticipe série	$O(n)$	$O(n)$
Additionneur à report anticipe parallèle	$O(\log(n))$	$O(n)$



ADDITIF

Optimisation des chemins de données arithmétiques par l'utilisation de l'archimétique redondante



Arithmétique mixte : Systèmes classiques de numération (NR)

Numération simple de position

- ➔ Nombre non signé uniquement
- ➔ en base 2 : un chiffre => un bit
- ➔ un nombre A sur N chiffres est tel que :

$$A = \sum_{i=0}^{i=N-1} x_i * 2^i$$

$$A \in \{0, \dots, 2^N - 1\} \text{ et } x_i \in \{0, 1\}$$

- ➔ Systèmes autonomes
- ➔ A chaque nombre correspond un code unique et compact
- ➔ Opérateurs, fonctions élémentaires et primitives de contrôle déjà existants

Complément à la base

- ➔ Nombre signé
- ➔ en base 2 : un chiffre => un bit
- ➔ un nombre A sur N chiffres est tel que :

$$A = -x_{N-1} * 2^{N-1} + \sum_{i=0}^{i=N-2} x_i * 2^i$$

$$A \in \{-2^{N-1}, \dots, 2^{N-1} - 1\} \text{ et } x_i \in \{0, 1\}$$



Arithmétique mixte : Systèmes redondants de numération (R)

Notation Carry Save (CS)

Systèmes de numération en base 2 non signé ou signé

⇒ un chiffre $\in \{0,1,2\} \Rightarrow$ deux bits

⇒ un nombre CS sur N chiffres est tel que :

$$CS = \sum_{i=0}^{i=N-1} cs_i^0 * 2^i + \sum_{i=0}^{i=N-1} cs_i^1 * 2^i \text{ avec } cs_i^0 + cs_i^1 = cs_i \in \{0,1,2\}$$

en non signée : $CS \in \{0, \dots, 2^{N+1} - 2\}$

en signée : $CS \in \{-2^N, \dots, 2^N - 2\}$

- ⇒ Systèmes non autonomes, plusieurs codages pour un même nombre
- ⇒ Notation équivalente à une addition non encore effectuée en arithmétique classique
- ⇒ Opérateur : addition en temps constant



Arithmétique mixte : Systèmes redondants de numération (R)

Notation Borrow Save (BS)

Systèmes de numération en base 2 non signé ou signé

⇒ un chiffre $\in \{-1, 0, 1\} \Rightarrow$ deux bits

⇒ un nombre BS sur N chiffres est tel que :

$$BS = \sum_{i=0}^{i=N-1} bs_i^+ * 2^i - \sum_{i=0}^{i=N-1} bs_i^- * 2^i \text{ avec } bs_i^+ - bs_i^- = bs_i \in \{-1, 0, 1\}$$

en non signé et en signé : $BS \in \{2^N + 1, \dots, 2^N - 1\}$

- ⇒ Systèmes non autonomes, plusieurs codages pour un même nombre
- ⇒ Notation équivalente à une soustraction non encore effectuée
- ⇒ Opérateurs : addition en temps constant



De quoi s'agit il?

Notation Classique (NR)

en complément à 2

N bits

Ex: +5=0101

Notation redondante


2N bits

CS: +5= 0100 0011


+ 0001 + 0010

BS: +5= 0111 0110

- 0010 - 0001

 

$O(\log_2(N))$

 


$O(1)$




Implications

Notation Classique (NR)

 

Notation Redondante CS

 


Gains importants en vitesse, surface et consommation



Architectures des additionneurs classiques


Additionneur « *carry ripple adder* »

 

1 Couche de Full-Adders, avec propagation de retenues

- ➡ Surface en $O(N)$
- ➡ Délai en $O(N)$

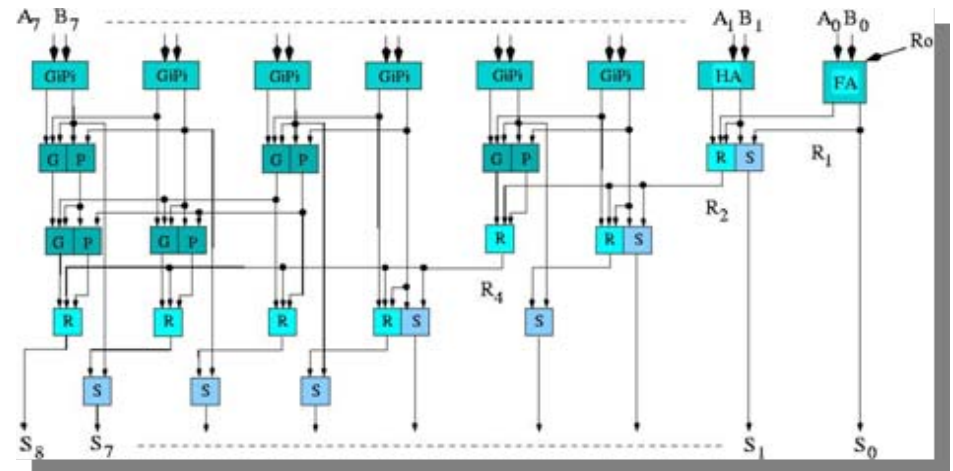Additionneurs « *carry lookahead adder* »




- ➡ Surface en $O(N \cdot \log(N))$
- ➡ Délai en $O(\log(N))$



Architectures des additionneurs mixtes et redondants


Additionneurs mixtes

 

1 Couche de Full-Adders sans propagation de retenue

- ➔ Surface en $O(N)$
- ➔ Délai en $O(1)$

Additionneurs redondants

 

2 Couches de Full-Adders sans propagation de retenue

- ➔ Surface en $O(N)$
- ➔ Délai en $O(1)$



Additionneurs : comparatif en délai


Référence : carry lookahead adder

Additionneurs mixtes :

- ➡ temps constant
- ➡ réduction de 47% à 73%

Additionneurs redondants :

 - ➡ temps constant
- ➡ réduction de 10% à 56%



➡ Additionneurs mixtes et redondants systématiquement plus performants en délai

➡ Le gain croît avec la dynamique



Additionneurs : comparatif en surface


Référence : carry lookahead adder

Additionneurs mixtes :

- ➡ réduction de 40% à 69%
- ➡ identique au carry ripple adder

Additionneurs redondants :

 - ➡ réduction de 1% à 22%
- ➡ 2 fois le carry ripple adder



➡ Surfaces des additionneurs mixtes et redondants inférieures à la référence

➡ Le gain croît avec la dynamique



Additionneurs : comparatif en consommation


Référence : carry lookahead adder

Additionneurs mixtes :

- ➡ réduction de 43% à 49%
- ➡ inférieure au carry ripple adder

Additionneurs redondants :

 - ➡ augmentation de 2% à 4%
- ➡ < 2 fois carry ripple adder



- ➡ Consommation des additionneurs mixtes et redondants de «*très inférieures à égales*»
- ➡ rapport de consommation quasi constant pour une même architecture

